
## Лабораторно-практическая работа

**Тема:** «Измерение емкости методом амперметра и вольтметра» **Цель работы**: ознакомиться с электроизмерительными приборами, научиться определять емкость по показаниям амперметра и вольтметра. **Оборудование**:

плата №2; источник переменного тока (клеммы 4-5); амперметр переменного тока на 2,5 A (пр. №5); вольтметр переменного тока на 300 В (пр. №3); два конденсатора емкостью 10 и 20 мкФ; соединительные провода.

## Порядок выполнения работы:

1. Собрать электрическую цепь по схеме:

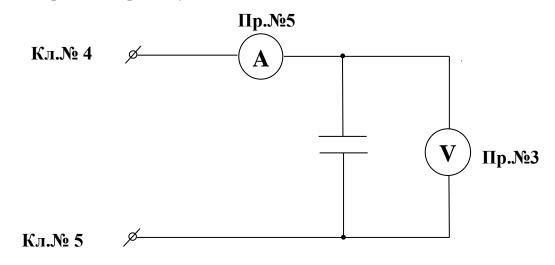

- 2. Произвести измерения силы тока и напряжения.
- 3. Заменить конденсатор в цепи на конденсатор другой емкости.
- 4. Произвести измерения силы тока и напряжения.
- 5. Записать в таблицу результаты измерений и вычислений.

	Измерено		Вычислено	
	I, A	U, B	Измеренное	Действительное значение
			значение С, мкФ	С, мкФ
1	0,6	180		10
2	1,2	180		20

6. Произвести вычисления для каждого конденсатора с помощью формул:

$$X_{C} = \frac{1}{2\pi f \cdot C}$$

$$X_{C} = \frac{U}{I}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_{C}}$$

$$C = \frac{I}{2\pi f \cdot U_C}$$

- 7.Сделать вывод.
- 8.Ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы:

- 1. В каких единицах измеряется емкость?
- 2. От чего зависит величина емкости конденсатора?
- 3. От каких величин, и каким образом зависит сопротивление конденсатора переменному току?
- 4. Что можно сказать о сопротивлении конденсатора постоянному току?
- 5. Укажите область применения конденсаторов.